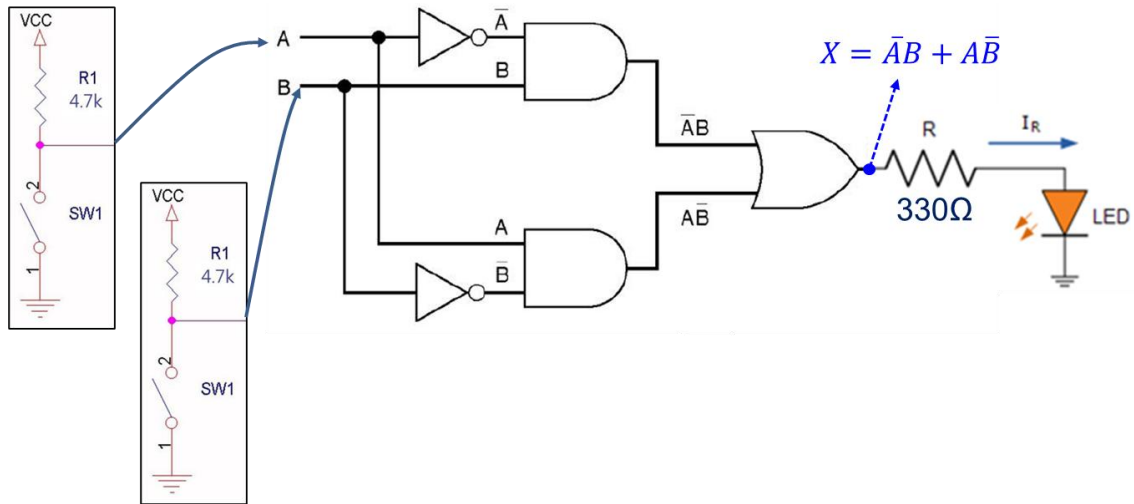


Lab03: Logic Gates

학번:

이름:

1. Thinker CAD를 사용하여 아래처럼 XOR 회로를 구성하여 제출하시오 (5점)



(1) 설계한 회로 링크

-Thinker CAD에서 “다음에 전송” 메뉴에서 “사용자 초대”를 누르고 링크를 아래에 적어서 제출하시오

-Design link:

https://www.tinkercad.com/things/jnwBs9pq6r7/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=waE_tCkutzmh0mjrWpfn2lrU-33F35CHOxHUIq5K3DY

(2) Thinker CAD로 설계한 회로도를 캡처하여 첨부하세요

