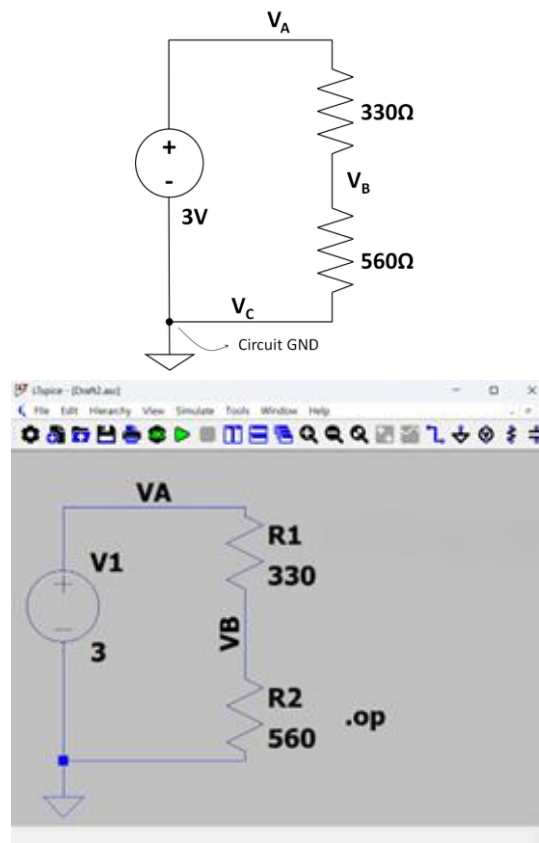


Lab02: 옴의 법칙

학번:

이름:

1. LTspice를 사용하여 아래와 같이 회로를 구성하고, 스크린 capture하여 제출하시오 (2.5점)



2. DC simulation을 진행하고 결과를 capture하여 제출하시오 (2.5점)

```

C:\Users\potte\문서\LTspice\Draft2.net
--- Operating Point ---
V(vb):      1.88764      voltage
V(va):      3           voltage
I(V1):     -0.00337079   device_current
I(R2):      0.00337079   device_current
I(R1):      0.00337079   device_current
    
```